
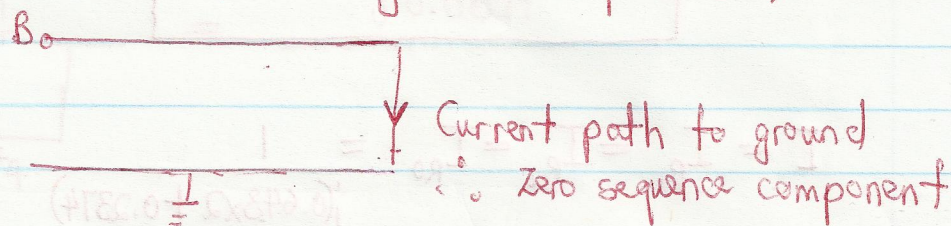
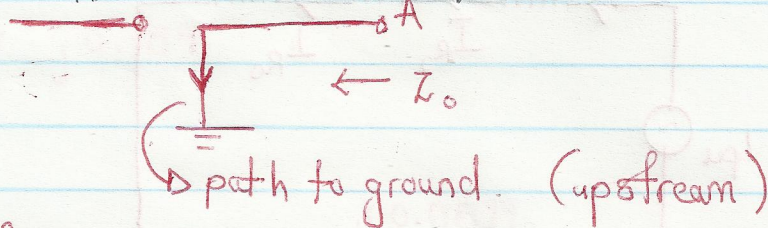


Zero Sequence - Question 5 (2012)

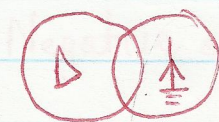

Positive Sequence Impedance:

$$\text{---} \text{mm} \text{---} \text{mm} \text{---} \text{mm} \text{---} \text{mm} \text{---}$$

$$j0.2 \quad j0.15 = j15 \times \frac{50 \times 0.1}{20}$$

Overhead line: $Z_{base} = \frac{V_{base}^2}{VA_{base}} = \frac{(132 \times 10^3)^2}{50 \times 10^6} = 348.48 \Omega$

$$x \text{ (pu)} = \frac{15}{348.48} = 0.043 \text{ pu.}$$

$$= \text{---} \text{mm} \text{---} = \text{---} \text{mm} \text{---}$$

$$0.2 + 0.15 + 0.043 + 0.25 \quad j0.643 \text{ pu}$$

Negative Seq Impedance.


$$\text{---} \text{mm} \text{---}$$

$$j0.643 \text{ pu}$$

Zero sequence:

$$\text{---} \text{mm} \text{---} \text{mm} \text{---} \text{mm} \text{---} = \text{---} \text{mm} \text{---}$$
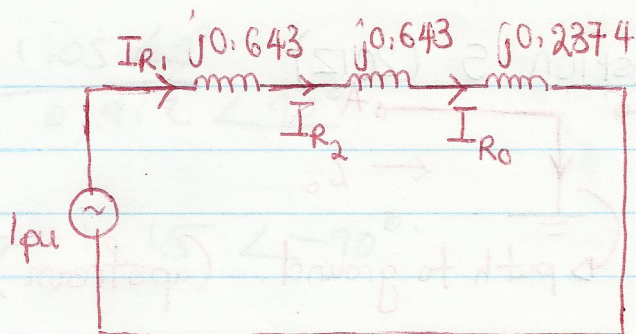
$$j0.10 \quad j0.0574 \quad j0.08 \quad j0.2374$$




$$I = I_{R1} = I_{R2} = I_{R0} = \frac{1}{j(0.643 \times 2 + 0.2374)} = 0.656 \angle -90^\circ$$

$$I_R = I_{R1} + I_{R2} + I_{R0} = 1.968$$

$$I_W = 0, I_B = 0$$

Three phase:

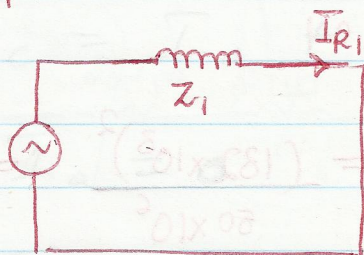

$$I_{R1} = \frac{1}{0.643}$$

$$= 1.555$$

$$I_R = I_{R1} = 1.555$$

$$I_W = a^2 I_{R1} = 1.555 \angle 240^\circ$$



$$I_B = a I_{R1} = 1.555 \angle 120^\circ$$

$$\frac{|I_R|}{|I_{R(3\phi)}|} = \frac{1.968}{1.55}$$

$$\Rightarrow \text{all the three } \frac{I_W}{I_{W(3\phi)}} = 0 = \frac{I_B}{I_{B(3\phi)}}$$



On the secondary side.

Positive seq Impedance

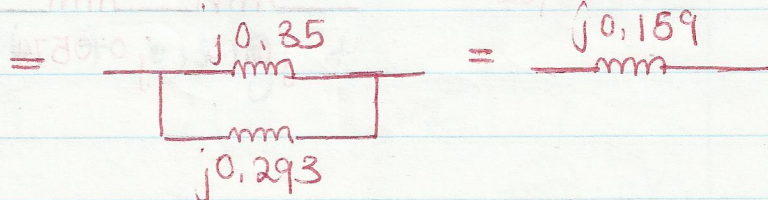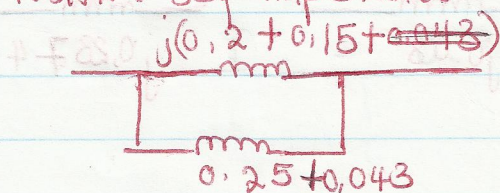

Negative seq = $j0.159$

Zero sequence:

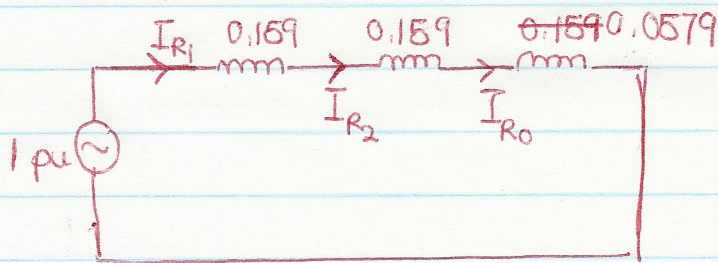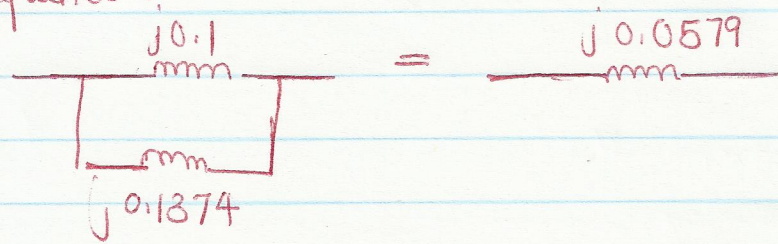

$$I_{R1} = I_{R2} = I_{R0} = \frac{1}{0.159 + 0.159 + 0.0579} = 2.66$$

The rest is the same as before.

Generator:

Z_0 changes to $j0.30$.